

| DKS-1981-N | | | | |
|--------------|---|-----------|----|---------------|
| 部品名 | リファレンス | 定数 | 数 | 備考 |
| セラミックコンデンサー | C4 C5 C17 C23 C26 C27 | 0.1u | 6 | パソコン用 |
| フィルムコンデンサー | C10 | M0.033u | 1 | 333 |
| フィルムコンデンサー | C11 C15 | M0.047u | 2 | 473 |
| フィルムコンデンサー | C24 | M0.1u | 1 | 104 |
| 電解コンデンサー | C3 C6 C7 C16 C18 C19 C20 C25 | E1u | 8 | |
| 電解コンデンサー | C2 C8 C13 C21 | E3.3u | 4 | |
| 電解コンデンサー | C12 C14 | E4.7u | 2 | |
| 電解コンデンサー | C1 C9 C22 | E10u | 3 | |
| スイッチングダイオード | D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 | 1N4148 | 10 | 相当品 |
| 発光ダイオード | D11 D12 D13 | LED | 3 | 色はミックス |
| NPNトランジスター | Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 | 2SC1815 | 5 | 相当品 |
| PNPトランジスター | Q6 | 2SA1015 | 1 | 相当品 |
| 抵抗器 | R16 | 150 | 1 | 茶緑黒黒茶 or 茶緑茶金 |
| 抵抗器 | R42 | 470 | 1 | 黄紫茶金 |
| 抵抗器 | R32 | 750 | 1 | 紫緑黒黒茶 or 紫緑茶金 |
| 抵抗器 | R5 R15 R27 R43 R45 R47 R48 R49 | 1k | 8 | 茶黒赤金 |
| 抵抗器 | R11 R12 | 1.2k | 2 | 茶赤赤金 |
| 抵抗器 | R17 R33 | 2.2k | 2 | 赤赤赤金 |
| 抵抗器 | R2 | 4.3k | 1 | 黄橙黒茶茶 or 黄橙赤金 |
| 抵抗器 | R21 R26 R36 | 4.7k | 3 | 黄紫赤金 |
| 抵抗器 | R22 R28 R31 R37 | 5.6k | 4 | 緑青赤金 |
| 抵抗器 | R6 R8 R9 R10 R18 R24 R25 R29 R30 R34 R38 R39 R40 R41 R44 R46 | 10k | 16 | 茶黒橙金 |
| 抵抗器 | R7 | 12k | 1 | 茶赤黒赤茶 or 茶赤橙金 |
| 抵抗器 | R1 | 18k | 1 | 茶灰黒赤金 or 茶灰橙金 |
| 抵抗器 | R19 R20 | 27k | 2 | 赤紫橙金 |
| 抵抗器 | R4 | 43k | 1 | 黄橙黒赤茶 or 黄橙橙金 |
| 抵抗器 | R13 R14 | 47k | 2 | 黄紫橙金 |
| 抵抗器 | R23 R35 | 100k | 2 | 茶黒黄金 |
| 抵抗器 | R3 | 3.3M | 1 | 橙橙緑金 |
| RM-065可変抵抗器 | RV4 | 1k | 1 | 102 |
| RM-065可変抵抗器 | RV1 RV2 RV3 RV5 RV6 | 50k | 5 | 503 |
| CMOSインバーター | U1 | 4049UB | 1 | UBタイプ |
| TTLインバーター | U2 | 74LS06 | 1 | オープンコレクタ |
| タイマーIC | U3 U4 | NE555 | 2 | 相当品 |
| PICマイコン | U5 | 12F1501 | 1 | 書き込み済み |
| PICマイコン | U6 | 16F1705 | 1 | 書き込み済み |
| Arduino互換機 | U7 | Pro Micro | 1 | 互換品 |
| JST-XHコネクタ2P | J1 J2 J3 J4 | 2P | 4 | 互換品 |
| JST-XHコネクタ5P | J5 J6 J7 | 5P | 3 | 互換品 |
| ジャンパーピン | JP1 JP2 JP3 | 2P | 3 | 付属しません |

抵抗器は1/4Wと1/6W、カーボンと金属皮膜が混ざっています。